



Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

Н.А. Задорожный, А.С. Чуев

Лабораторная работа Э-202

**РС- фильтры, дифференцирующие и
интегрирующие цепи**

Методические указания

Москва, 2017 год

RC – фильтры, дифференцирующие и интегрирующие цепи

Цель работы: изучение свойств RC-фильтров низких и высоких частот, смешанных полосовых фильтров, а также дифференцирующих и интегрирующих цепей, используемых в электрических цепях.

Теоретическая часть

Фильтры предназначены для:

- выделения необходимой полосы частот электрических сигналов в усилителях, радиоприемных и радиопередающих устройствах, системах передачи информации с частотным разделением каналов, специальной радиоизмерительной аппаратуре и т.д.;
- подавление индустриальных шумов и помех;
- корректирование частотных характеристик различных электронных устройств.

К основным электрическим характеристикам фильтров относятся:

- амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) коэффициента передачи

$$K(f) = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}$$

- где $U_{\text{вых}}$ - напряжение на выходе фильтра; $U_{\text{вх}}$ - напряжение на его входе;
- фазочастотная характеристика (ФЧХ) коэффициента передач $\varphi(f)$;
 - частотные характеристики входного $Z_{\text{вх}}(f)$ и выходного $Z_{\text{вых}}(f)$ характеристических сопротивлений;
 - частотная характеристика коэффициента затухания

$$b(f) = 20 \lg \frac{1}{K(f)} \text{ (дБ);}$$

- частота среза f_c (частота среза – это частота, на которой происходит спад амплитуды выходного сигнала до значения равного 0,7 от входного).

Например, если при частоте входного сигнала 1 кГц амплитудой 1 вольт на выходе фильтра амплитуда входного сигнала уменьшается до 0,7 вольта, то частота 1 кГц является частотой среза данного фильтра).

АЧХ фильтра показывает, как изменяется уровень амплитуду сигнала, проходящего через этот фильтр в зависимости от частоты сигнала. Т.е., на одной частоте входящего на фильтр сигнала уровень амплитуды такой-же, как и на выходе, а для другой частоты, фильтр, оказывая сопротивление сигналу, ослабляет амплитуду входящего сигнала.

Крутизна частотной характеристики фильтра – это показатель того, на сколько резко изменяется амплитуда входного сигнала на выходе при изменении его частоты. Чем быстрее происходит спад АЧХ тем лучше.

В зависимости от полосы пропускания электрические фильтры разделяются на следующие типы:

1. фильтры нижних частот (ФНЧ), пропускающие электрические сигналы с частотами от 0 до частоты среза f_c ;

2. фильтры верхних частот (ФВЧ), пропускающие электрические сигналы от частоты среза f_c до ∞ ;

3. резонансные фильтры, пропускающие электрические сигналы в полосе частот $2\Delta f$ около резонансной частоты f_0 ;

4. полосовые фильтры, пропускающие электрические сигналы в полосе частот f_1 от до f_2 ;

5. заграждающие фильтры, не пропускающие электрические сигналы в полосе частот от f_1 до f_2 .

Избирательность электрического фильтра, определяемая характеристикой коэффициента затухания, и частотная зависимость характеристического сопротивления фильтра являются важнейшими электрическими характеристиками фильтров. Чем больше крутизна скатов характеристики коэффициента затухания, больше затухание в полосе непропускания, меньше и равномернее затухание в полосе пропускания, тем лучше фильтр.

При несогласовании характеристического и нагрузочного сопротивлений ухудшается характеристика коэффициента затухания фильтра. Обычно стремятся к тому, чтобы характеристическое сопротивление фильтра в полосе пропускания обладало необходимым постоянством. В этом случае при нагрузке фильтра на активное сопротивление, входное сопротивление фильтра будет также наиболее постоянным, что позволяет обеспечить режим наилучшего согласования и работы фильтра.

Рассмотрим некоторые разновидности пассивных RC-фильтров.

Пассивные RC-фильтры.

RC-фильтры нижних частот (рис.1 а, б).

Частотная и фазовая характеристики ФНЧ определяются по формулам:

$$K = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (1)$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \omega RC \quad (2)$$

RC-фильтры верхних частот (рис.1 в, г).

Частотная и фазовая характеристики ФВЧ определяются по формулам:

$$K = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}} \quad (3)$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{1}{\omega RC} \quad (4)$$

Полосовой RC-фильтр (рис.1 д) состоит из одного звена ФВЧ и одного звена ФНЧ, включенных последовательно.

Заграждающий RC-фильтр (рис.1 е) состоит из одного звена ФНЧ и одного звена ФВЧ, включенных параллельно.

В формулах обозначено: R – сопротивление; C – емкость; ω – частота.

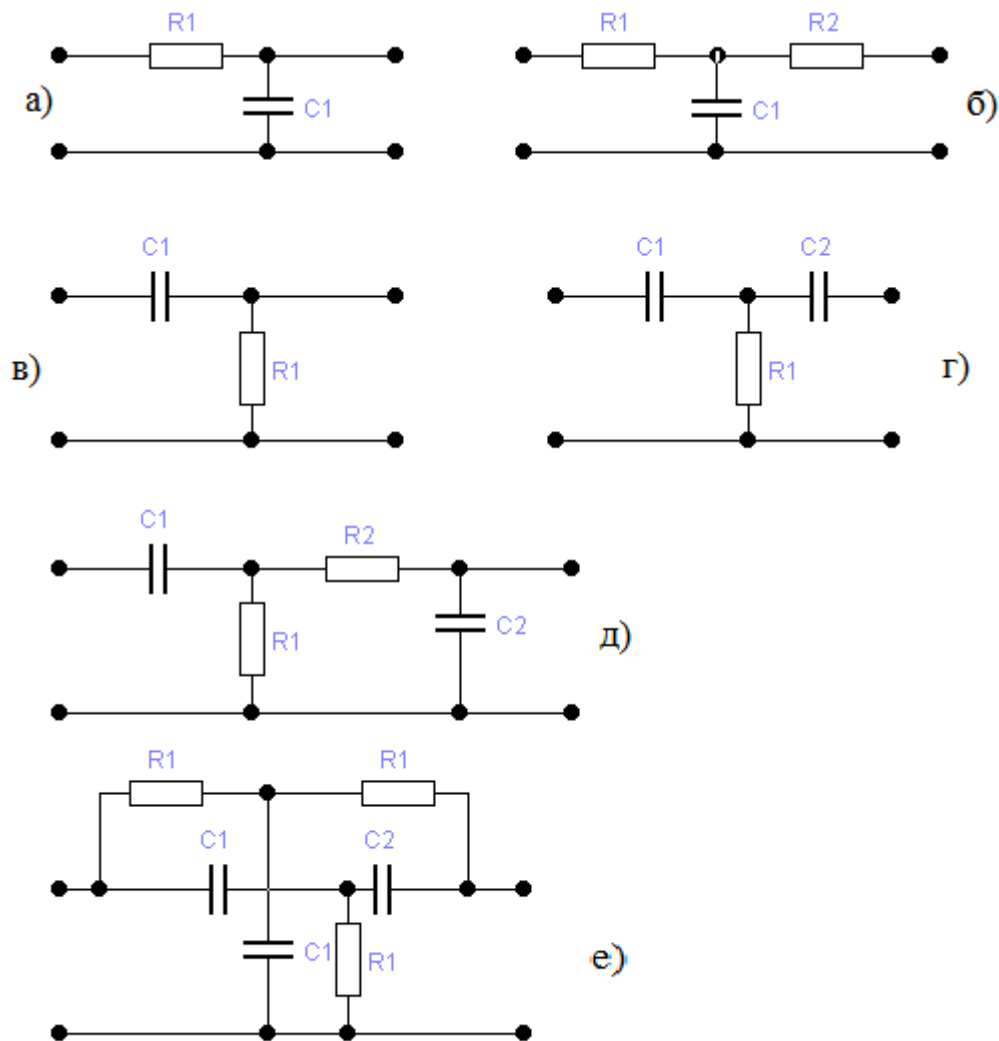


Рис. 1. Пассивные RC-фильтры.

Преимуществами пассивных RC-фильтров являются небольшие габариты, простота изготовления и регулировки, малая чувствительность к посторонним магнитным полям и возможность изготовления фильтров, работающих на очень низких частотах. Недостаток этих фильтров – малая крутизна спада характеристики коэффициента затухания. С разработкой интегральных операционных усилителей появилось новое направление проектирования активных фильтров на базе операционных усилителей (ОУ). В активных фильтрах применяются резисторы, конденсаторы и усилители (активные компоненты). В дальнейшем активные фильтры почти полностью заменили пассивные. Сейчас пассивные фильтры применяются только на высоких частотах (выше 1 МГц), за пределами частотного диапазона большинства ОУ широкого применения. Но даже во многих высокочастотных устройствах, например, в радиопередатчиках и приемниках, традиционные пассивные RC-фильтры заменяют кварцевыми фильтрами и фильтрами на поверхностных акустических волнах. II. Активные RC-фильтры. В данной лабораторной работе не рассматриваются активные RC-фильтры.

Благодаря тому, что импеданс конденсатора, равный $Z_c = -j/\omega C$, зависит от частоты, с помощью конденсаторов и резисторов можно строить частотно-зависимые делители напряжения, которые будут пропускать только сигналы нужной частоты, а все остальные

подавлять. Далее рассмотрим функциональные особенности фильтров высоких и низких частот.

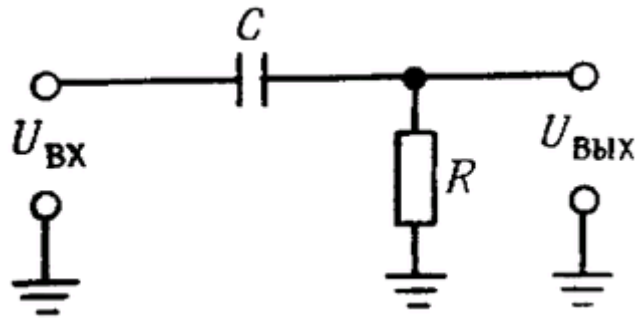


Рис. 2. Фильтр высоких частот.

Фильтры высоких частот.

На рис. 2 показан делитель напряжения, состоящий из конденсатора и резистора. Согласно закону Ома для комплексных величин,

$$I = U_{ВХ}/Z_{полн} = U_{ВХ}/R - (j/\omega C) = U_{ВХ}[R + j/\omega C]/R^2 + 1/\omega^2 C^2. \quad (5)$$

(Окончательный результат получек после умножения числителя и знаменателя на комплексное число, сопряженное знаменателю.) Итак, напряжение на резисторе R равно

$$U_{ВЫХ} = IZ_R = IR = U_{ВХ}[R + (j/\omega C)R]/R^2 + 1/\omega^2 C^2. \quad (6)$$

Чаще всего нас интересует не фаза, а амплитуда $U_{ВЫХ}$:

$$U_{ВЫХ} = (U_{ВЫХ}U_{ВЫХ}^*)^{1/2} = U_{ВХ}R/[R^2 + (1/\omega^2 C^2)]^{1/2}. \quad (7)$$

Сравните полученный результат с выражением для резистивного делителя:

$$U_{ВЫХ} = U_{ВХ}R_1/(R_1 + R_2). \quad (8)$$

Если не принимать во внимание сдвиг фаз, а рассматривать только модули комплексных амплитуд, то «отклик» схемы будет определяться следующим образом:

$$U_{ВЫХ} = U_{ВХ}R/[R^2 + (1/\omega^2 C^2)]^{1/2} = U_{ВХ}2\pi fRC/[1 + (2\pi fRC)^2]^{1/2}. \quad (9)$$

График этой зависимости представлен на рис. 3. Такой же результат мы бы получили, если бы определили отношение модулей импедансов как и в примере перед этим упражнением; числитель представляет собой модуль импеданса нижнего плеча делителя R, а знаменатель - модуль импеданса последовательного соединения R и C.

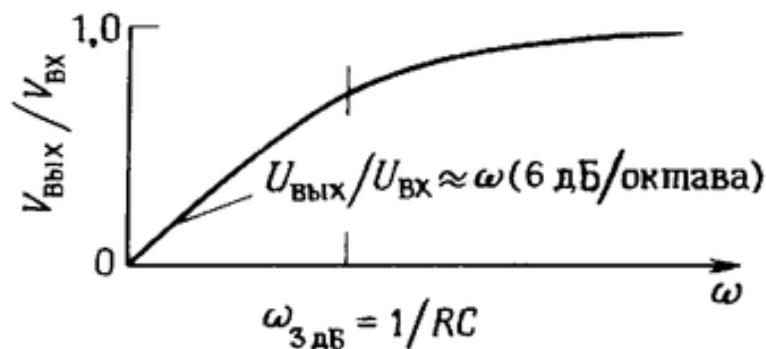


Рис. 3. Частотная характеристика фильтра высоких частот.

Видно, что на высоких частотах выходное напряжение приблизительно равно входному ($\omega > 1/RC$), а на низких частотах выходное напряжение уменьшается до нуля. Мы пришли к важному результату, запомните его. Подобная схема, по понятным причинам, называется фильтром высоких частот. На практике ее используют очень широко. Например, в осциллографе предусмотрена возможность связи по переменному току между исследуемой схемой и входом осциллографа. Эта связь обеспечивается с помощью фильтра высоких частот, имеющего перегиб характеристики в области 10 Гц (связь по переменному току используют для того, чтобы рассмотреть небольшой сигнал на фоне большого напряжения постоянного тока). Инженеры часто пользуются понятием «точки излома» -3 дБ для фильтра (или любой другой схемы, которая ведет себя как фильтр)! В случае простого RC - фильтра высоких частот точка излома -3 дБ определяется выражением:

$$f_{3дб} = 1/2\pi RC.$$

Обратите внимание, что конденсатор не пропускает ток ($f = 0$). Самый распространенный пример использования конденсатора - это использование его в качестве блокирующего конденсатора постоянного тока. Если возникает необходимость обеспечить связь между усилителями, то почти всегда прибегают к помощи конденсатора. Например, у любого усилителя звуковой частоты высокого класса все входы имеют емкостную связь, так как заранее не известно, какой уровень постоянного тока будут иметь входные сигналы. Для обеспечения связи необходимо подобрать R и C таким образом, чтобы все нужные частоты (в данном случае 20 Гц - 20 кГц) поступали на вход без потерь (без деления на входе).

Фильтры низких частот.

Если поменять местами R и C (рис. 4), то фильтр будет вести себя противоположным образом в отношении частоты.

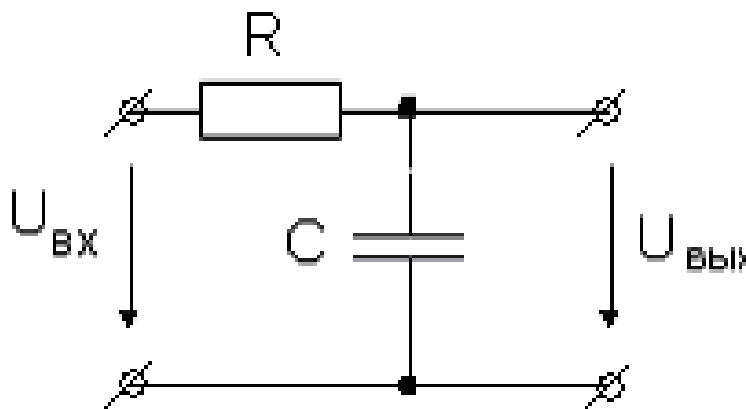


Рис. 4. Фильтр низких частот.

Можно показать, что для этого фильтра $U_{\text{ВЫХ}} = [1/1 + \omega^2 R^2 C^2]^{1/2} U_{\text{ВХ}}$. График этой зависимости представлен на рис. 5. Такой фильтр называют фильтром низких частот.

Точка -3 дБ на характеристике фильтра находится на частоте $f = 1/2\pi RC$. Фильтры низких частот находят очень широкое применение. Например, их используют для устранения влияния близлежащих радио - и телевизионных станций (550 кГц - 800 МГц), на работу усилителей звуковых частот и других чувствительных электронных приборов.

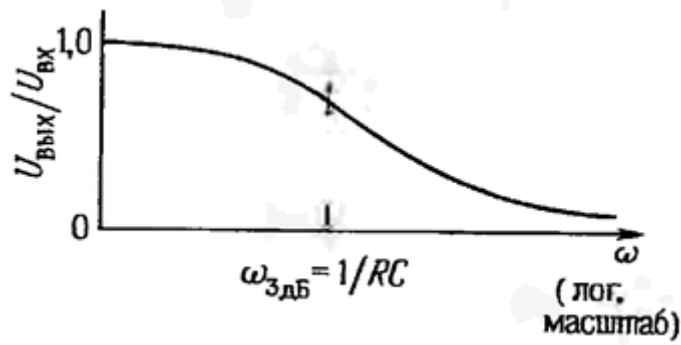


Рис. 5. Частотная характеристика фильтра низких частот.

Выход фильтра низких частот можно рассматривать в качестве самостоятельного источника сигналов. При использовании идеального источника напряжения переменного тока (с нулевым импедансом) фильтр со стороны выхода низких частот имеет сопротивление R (при расчетах полных сопротивлений идеальный источник сигналов можно заменить коротким замыканием, т.е. его нулевым импедансом для малого сигнала). В выходном импедансе фильтра преобладает емкостная составляющая и на высоких частотах он становится равным нулю. Для входного сигнала фильтр представляет собой нагрузку, состоящую на низких частотах из сопротивления R и сопротивления нагрузки, а на высоких частотах - нагрузку, равную просто сопротивлению R .

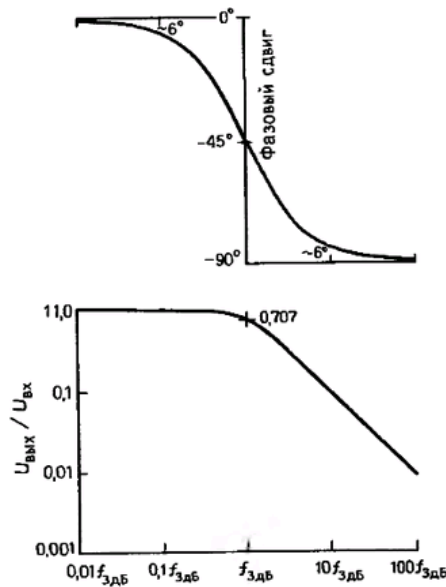


Рис. 6. Фазочастотная и амплитудно-частотная характеристики фильтра низких частот, изображенные в логарифмическом масштабе.

В точке 3 дБ фазовый сдвиг составляет 45° и в пределах декады изменения частоты лежит в пределах 6° от асимптотического значения.

На рис. 6 изображена также частотная характеристика фильтра низких частот, но в более общепринятом виде - для вертикальной и горизонтальной осей использован логарифмический масштаб. Можно считать, что по вертикальной оси откладываются децибелы, а по горизонтальной - октавы (или декады). На таком графике равные расстояния соответствуют равным отношениям величин. В виде графика изображен также фазовый сдвиг, при этом для вертикальной оси (градусы) использован линейный масштаб, а для оси

частот-логарифмический. Такой график удобен для анализа частотной характеристики даже в случае значительной аттенюации. Отметим, что при значительной аттенюации изображенная на графике кривая вырождается в прямую линию с наклоном -20 дБ/декада (инженеры предпочитают выражение « -6 дБ/октава»). Отметим также, что фазовый сдвиг плавно изменяется от 0° (на частотах ниже точки перегиба) до 90° (на частотах существенно выше точки перегиба), а в точке -3 дБ составляет 45° . Практическое правило для односекционных RC - фильтров говорит о том, что фазовый сдвиг составляет $\approx 6^\circ$ от асимптот в точках $0.1f_{3\text{дБ}}$ и $10f_{3\text{дБ}}$.

Частотные характеристики дифференцирующих и интегрирующих RC - цепей.

Схема дифференцирующей RC - цепи, которую рассмотрели выше, имеет такой же вид, как и схема фильтра высоких частот, приведенная в настоящем разделе. Чем считать такую схему, зависит от того, что нас больше интересует: преобразование сигналов во времени или частотная характеристика. Полученное ранее временное условие правильной работы схемы ($U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$) можно сформулировать иначе. Применительно к частотной характеристике: для того чтобы выходной сигнал был небольшим по сравнению с входным, частота должна быть значительно ниже, чем в точке -3 дБ. В этом легко убедиться. Допустим, что входной сигнал равен $U_{\text{вх}} = \sin\omega t$. Воспользуемся уравнением, которое мы получили ранее для выхода дифференциатора:

$$U_{\text{вх}} = RC \, d/dt \sin\omega t = \omega RC \cos\omega t.$$

Отсюда $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$, если $\omega RC \ll 1$, т.е. $RC \ll 1/\omega$. Если входной сигнал содержит некоторый диапазон частот, то условие должно выполняться для самых высоких частот входного диапазона.

Схема интегрирующей RC - цепи имеет такой же вид, как и схема фильтра низких частот: аналогично в хорошем интеграторе самые низкие частоты входного сигнала должны существенно превышать частоту в точке -3 дБ.

Дифференцирующие и интегрирующие RL – цепи.

Дифференцирующие и интегрирующие цепи выполнимы и на RL- элементах. Такие цепи называются дуальными. На рис. 7 изображены дуальные дифференцирующие цепи.

Пусть на входе этих цепей действует напряжение $u_1(t)$.

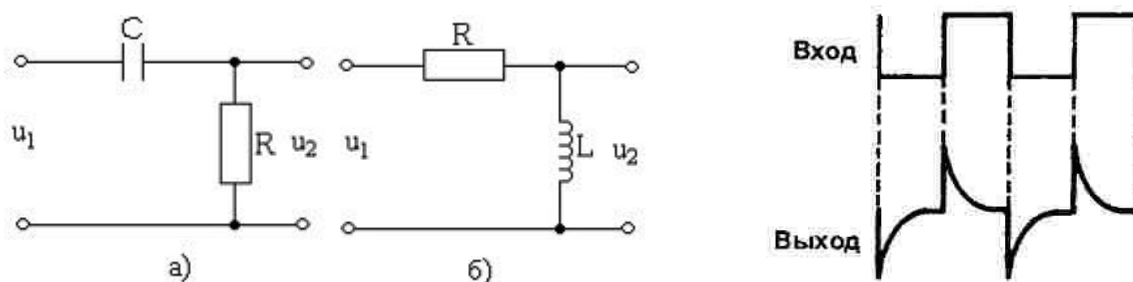


Рис. 7. Дифференцирующие RC-(а) и RL-(б) цепи.

Тогда для этой цепи на RC – элементах справедливо соотношение

$$u_1(t) = Ri + \frac{1}{C} \int i dt \quad (10)$$

Выполняя преобразования будем иметь

$$\begin{aligned} \frac{du_1}{dt} &= R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i; \\ \frac{du_1}{dt} &= \frac{d}{dt}(Ri) + \frac{1}{RC}(Ri); \\ \frac{du_1}{dt} &= \frac{du_R}{dt} + \frac{1}{RC} u_R. \end{aligned} \quad (11)$$

Если для данного сигнала выбрать постоянную времени цепи $\tau=RC$ настолько большим, что вкладом второго члена правой части (11) можно пренебречь, то при больших постоянных времени напряжение на сопротивлении R будет повторять входное напряжение. Такую цепь применяют тогда, когда необходимо передать изменения входного сигнала без передачи постоянной составляющей.

При очень малых значениях τ в (11) можно пренебречь первым слагаемым. Тогда

$$u_R \approx RC \frac{du_1}{dt} = \tau \frac{du_1}{dt}, \quad (12)$$

т. е. при малых постоянных времени τ RC-цепь (рис. 7, а) осуществляет дифференцирование входного сигнала, поэтому такую цепь называют дифференцирующей RC-цепью.

Аналогичными свойствами обладает и RL-цепь (рис. 7,б).

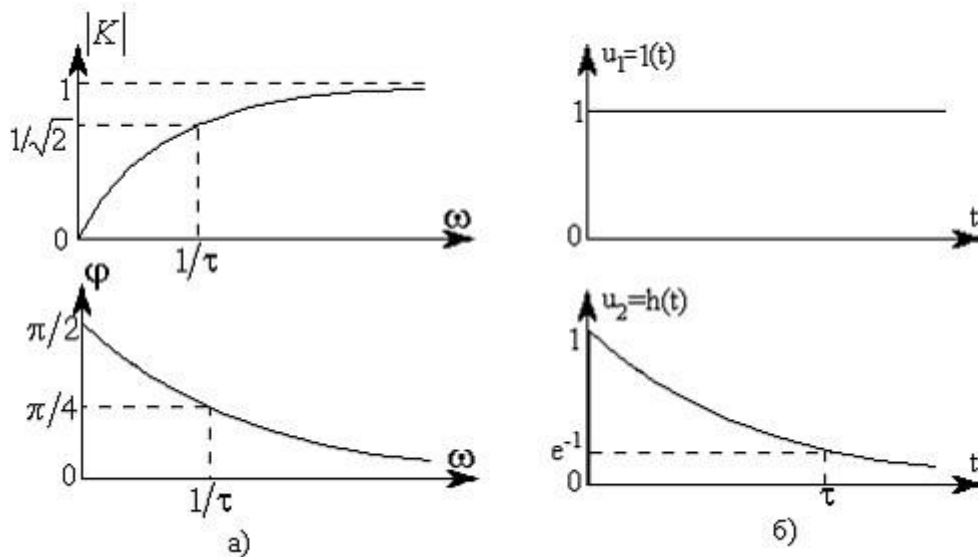


Рис. 8. Частотные (а) и переходная (б) характеристики дифференцирующих цепей.

Сигналы при прохождении через RC- и RL-цепи называют быстрыми, если

$$\frac{du}{dt} \gg \frac{u}{\tau}, \quad \text{или медленными, если} \quad \frac{du}{dt} \ll \frac{u}{\tau}.$$

Отсюда следует, что рассмотренная RC-цепь дифференцирует медленные и пропускает без искажения быстрые сигналы.

Для гармонической э. д. с. аналогичный результат легко получить, вычисляя коэффициент передачи цепи (рис. 9,а) как коэффициент передачи делителя напряжения со стационарными сопротивлениями R и $X_C=1/\omega C$:

$$\underline{K} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega\tau}}. \quad (13)$$

При малых τ , а именно когда $\tau \ll 1/\omega$, выражение (13) преобразуется в

$$K \approx j\omega\tau.$$

При этом фаза выходного напряжения (аргумент K) равна $\pi/2$. Сдвиг гармонического сигнала по фазе на $\pi/2$ эквивалентен его дифференцированию. При $\tau \gg 1/\omega$ коэффициент передачи $K \approx 1$.

В общем случае модуль коэффициента передачи (13), или частотная характеристика цепи (рис. 7, а):

$$K = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\omega^2\tau^2}}}, \quad (14)$$

а аргумент K, или фазовая характеристика этой цепи:

$$\varphi = \arctg \frac{1}{\omega\tau}. \quad (15)$$

Таковыми же характеристиками обладает RL-цепь рис. 7, б с постоянной времени $\tau=L/R$.

Если в качестве входного сигнала взять единичный скачок напряжения $u_1 = 1(t)$, то интегрированием уравнения (11) можно получить **переходную** характеристику дифференцирующей цепи, или временную зависимость выходного сигнала при единичном скачке напряжения на входе:

$$h(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (16)$$

График переходной характеристики показан на рис. 10, б.

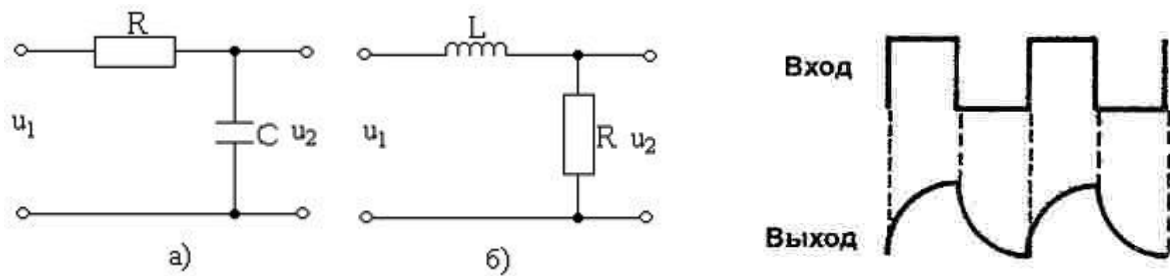


Рис. 9. Интегрирующие RC-(а) и LC-(б) цепи.

Влияние постоянной времени цепи на форму выходного сигнала показано на рис. 10.

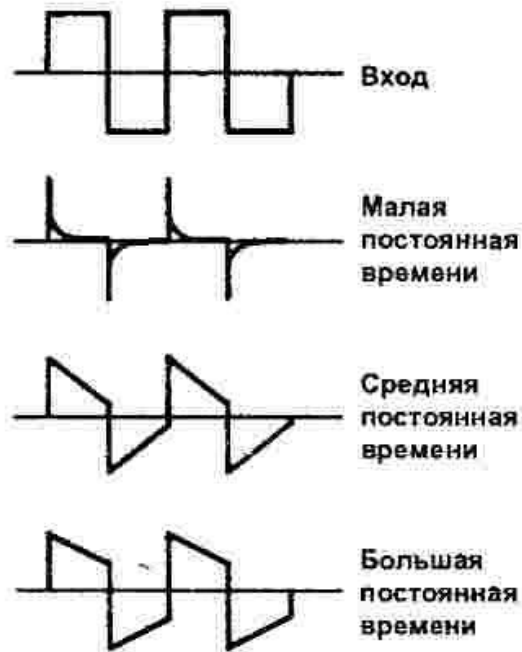


Рис. 10.

Рассмотрим RC-цепь, изображенную на рис. 9,а. Она описывается уравнением

$$u_1 = Rt + u_C$$

или

$$u_1 = RC \frac{du_C}{dt} + u_C. \tag{17}$$

При малых $\tau=RC$ (для «медленных» сигналов) $u_C \approx u_1$. Для «быстрых» сигналов напряжение u_1 интегрируется:

$$u_C \approx \frac{1}{\tau} \int u_1 dt. \tag{18}$$

Поэтому RC-цепь, выходное напряжение которого снимается с емкости C называют интегрирующей цепью.

Коэффициент передачи интегрирующей цепи определяется выражением

$$\underline{K} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega\tau} \quad (19)$$

При $\omega \ll 1/\tau$ $K \approx 1$.

Частотная и фазовая характеристики описываются соответственно выражениями

$$K = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}; \quad (20)$$

$$\psi = -\arctg \omega \tau \quad (21)$$

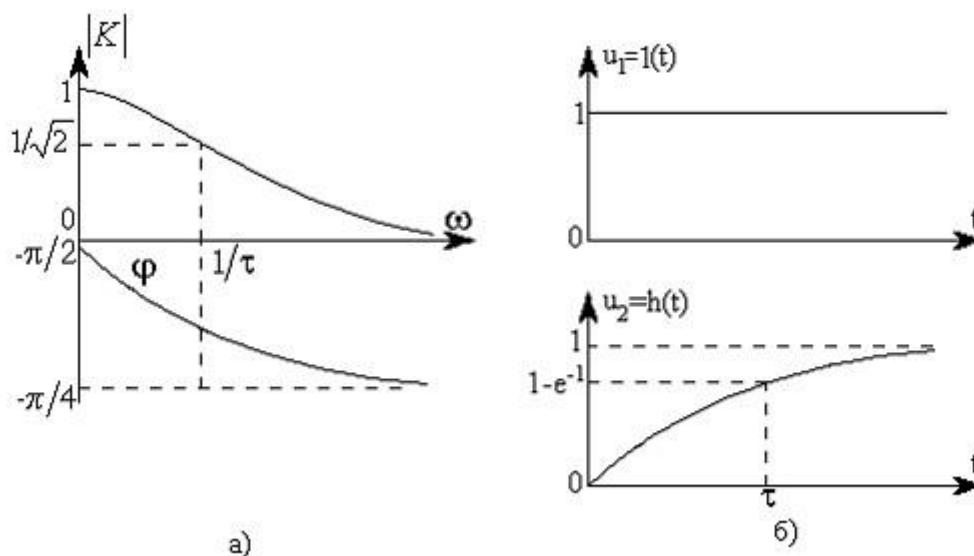


Рис. 11. Частотные (а) и переходная (б) характеристики интегрирующих цепей. и изображены на рис. 11, а. Переходная характеристика (рис. 11, б) получается интегрированием (17) при $u_1 = 1(t)$:

$$h(t) = 1 - e^{-t/\tau} \quad (22)$$

При тех же постоянных времени такими же свойствами обладает RL-цепь, изображенная на рис. 11, б.

Экспериментальная часть

1. Описание установки

В состав экспериментальной установки для изучения электрических RC - фильтров (рис. 12) входят: 1-цифровой генератор сигналов; 2 – RC – фильтр; 3 – двухлучевой осциллограф.

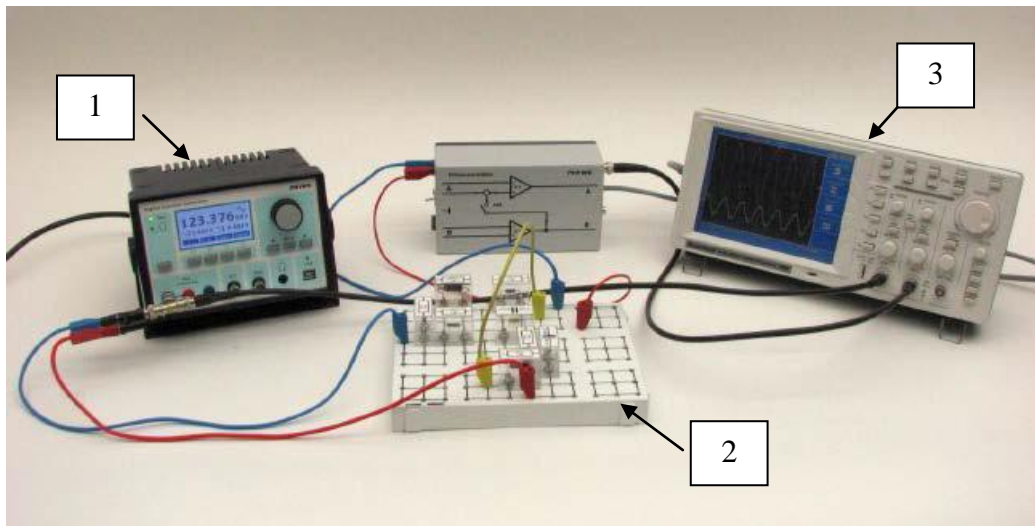


Рис. 12. Схема экспериментальной установки для исследования характеристик RC – фильтров.

Описание приборов и порядок работы с ними

Цифровой генератор сигналов является источником переменного напряжения, подаваемого на вход колебательного контура. Внешний вид передней панели генератора представлен на рис.10, где: 1-дисплей; 2- кнопки меню для дисплея; 3- навигационная клавиатура; 4-USB порта; 5 – выход на наушники; 6-выход синхронизации; 7 - выход; 8 – усилитель выхода; 9 – кнопка режима выхода.

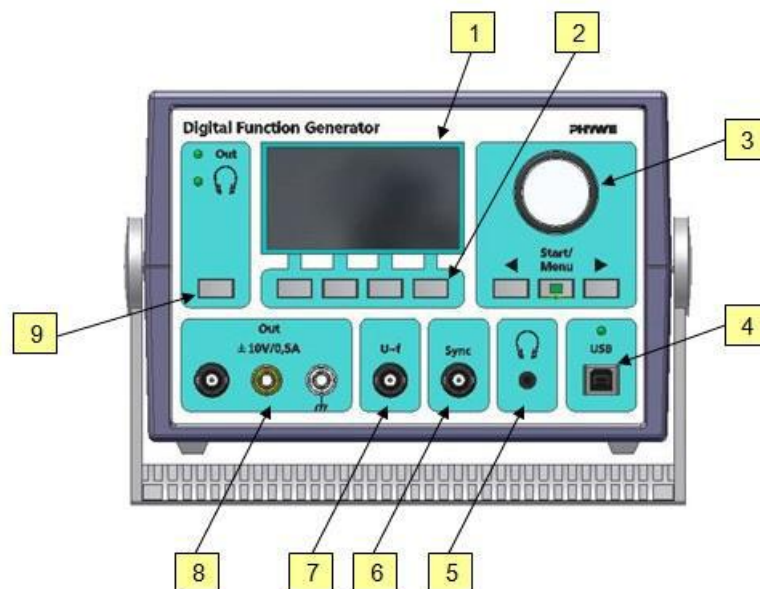


Рис. 13. Передняя панель генератора

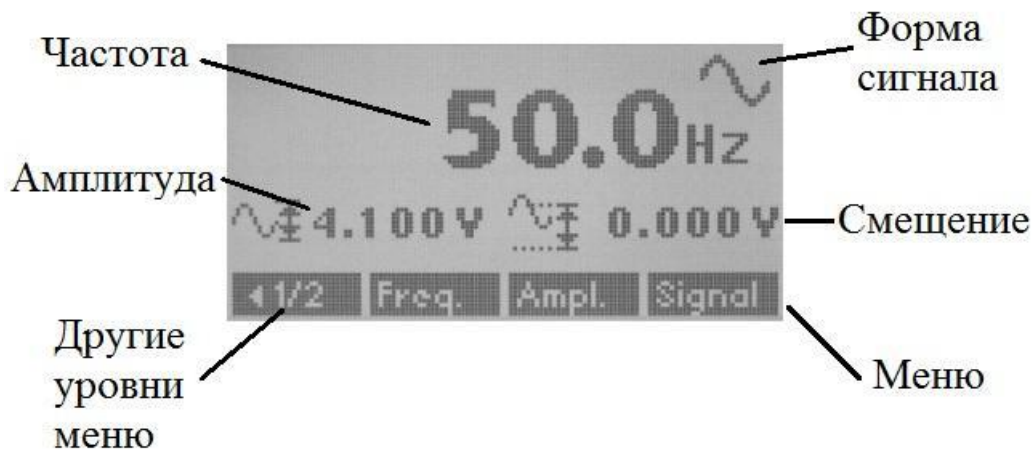


Рис. 14. Внешний вид дисплея генератора

1. Кабель питания генератора подключают к сети с напряжением 220В. Включите устройство путём приведения в действие выключателя, который находится на задней панели генератора. При этом должна загореться индикаторная лампочка и будет отображаться обзорный экран рис.11.

Внимание! Не включать генератор под нагрузкой, так как незначительные перегрузки (>1А) вызовут автоматический перезапуск.

2. Выбрав пункт меню «Signal» и поворачивая вращающуюся ручку навигационной клавиатуры (3) установить синусоидальную форму волны.

Смотри в правый верхний угол экрана. Для подтверждения нажмите «ОК».

3. Пункт меню «Freq» может быть использован для регулировки частоты в диапазоне от 0.1 Гц до 999,999 кГц. При повороте вращающейся ручки навигационной клавиатуры (3) будет изменяться численное значение частоты и будет происходить автоматическое переключение с Гц до кГц и наоборот. Для изменения порядка меняющегося числа, соответствующего частоте можно использовать кнопки со стрелками в навигационной клавиатуре (3).

4. Выбор пункта меню «Ampl.» вызывает окно регулировки амплитуды рис.11. Значение числа на экране может быть изменено с помощью кнопок навигации и при помощи вращающейся ручки (3). Выбор пункта меню «Zero», устанавливает значение 0.00 В. Установить на экране число 8.500 V, что соответствует амплитуде напряжения $U_m=4.25$ В. Для подтверждения нажмите «ОК».

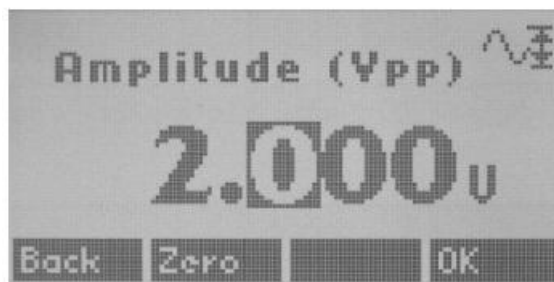


Рис.15.

5. Включите мультиметр кнопкой (10). Режим работы переменное (AC) напряжение выбирается кнопкой (7). Переключатель (2) устанавливает предел измерения постоянного () напряжения равный 20В.

Порядок выполнения экспериментальной части работы

1.Собрать установку (рис. 9).

2. Снять зависимость входного $U_{вх}$ и выходного напряжения $U_{вых}$ в зависимости от частоты f для фильтра высоких, низких частот и для смешанного полосового фильтра. Результаты занести в таблицы 1, 2, 3.

3. Построить амплитудно-частотные характеристики фильтров высоких, низких частот и смешанного полосового фильтра.

4. Построить фазо-частотные характеристики фильтров высоких, низких частот и смешанного полосового фильтра.

Изменяя частоту синусоидального сигнала f рассчитать коэффициент передачи по напряжению и величину сдвига по фазе. Данные занести в таблицы 1, 2, 3. Рассчитать частоту среза f_c для каждого вида фильтра.

Таблица 1. Фильтр низких частот.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| f, Гц | | | | | | | | | | | |
| $K_u(f)$ | | | | | | | | | | | |
| $\varphi(f)$, град | | | | | | | | | | | |

Таблица 2. Фильтр высоких частот.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| f, Гц | | | | | | | | | | | |
| $K_u(f)$ | | | | | | | | | | | |
| $\varphi(f)$, град | | | | | | | | | | | |

Таблица 3. Смешанный полосовой фильтр.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| f, Гц | | | | | | | | | | |
| $K_u(f)$ | | | | | | | | | | |
| $\varphi(f)$, град | | | | | | | | | | |

По данным таблиц 1, 2, 3, соответственно, построить амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристику RC фильтра.

Пример построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик RC фильтра приведен на рис.16 и рис. 17.


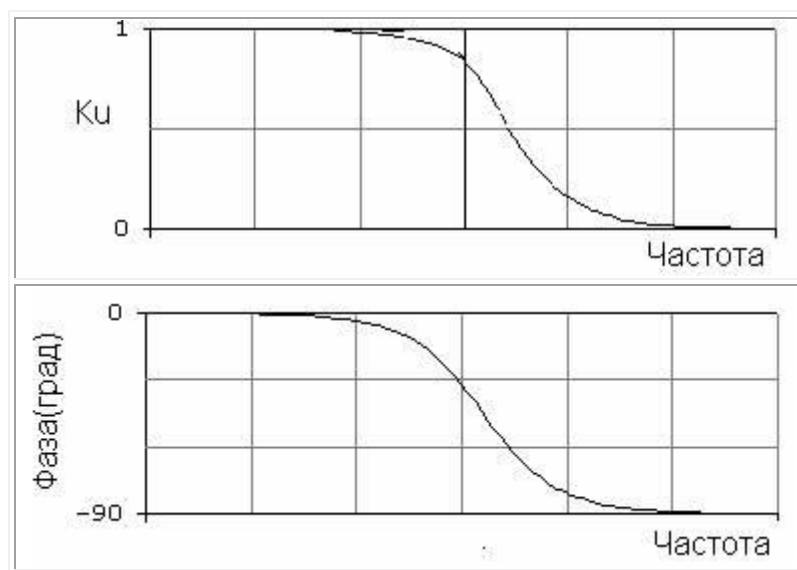


Рис.16. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики ФНЧ.

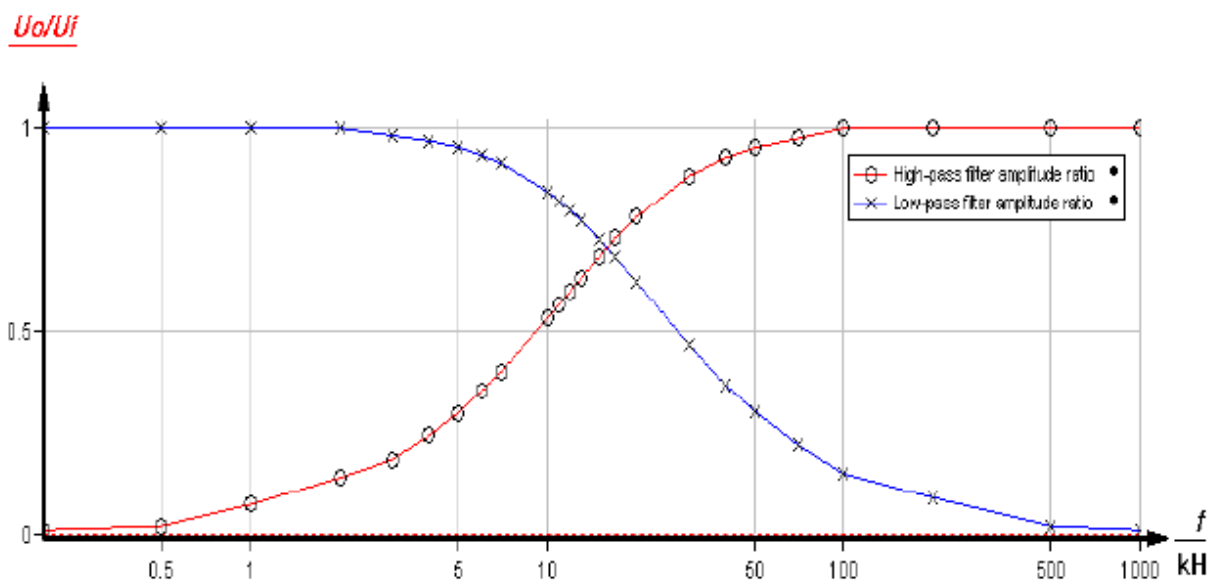

U_o/U_i

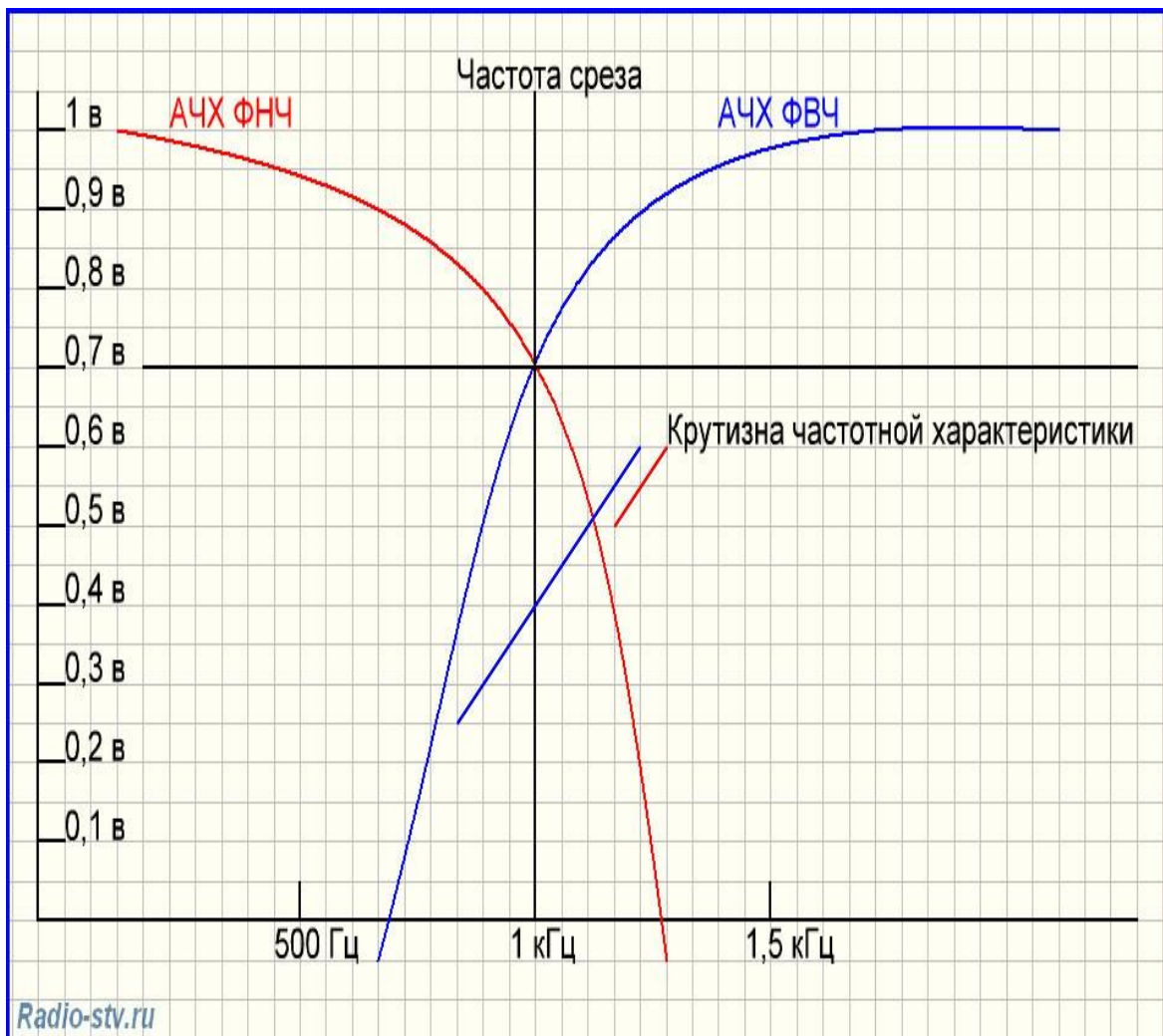
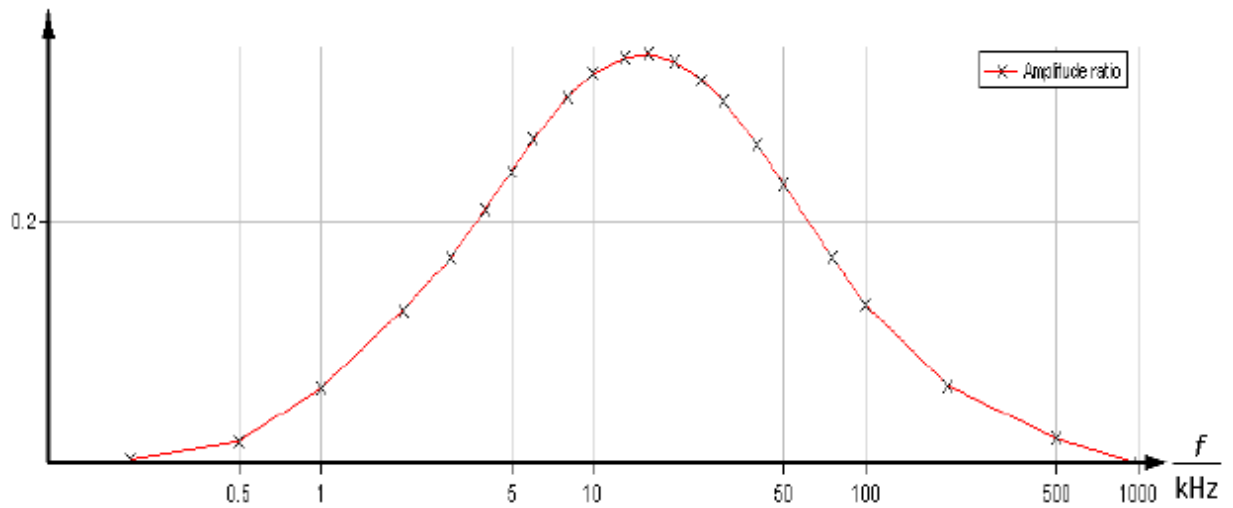


Рис. 17. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики ФНЧ и ФВЧ.

Контрольные вопросы


1. Знать единицы измерения и уметь определять размерности (в системе СИ) физических величин, встречающихся в данной теме (сила электрического тока, напряжение, емкость, сопротивление, проводимость, импеданс, характеристическое сопротивление и др.). Знать закономерные взаимосвязи указанных физических величин.
2. Где применяются частотные фильтры, их разновидности. Параметры частотных фильтров. Поясните термины: децибел, непер.
3. Поясните принцип действия дифференцирующих и интегрирующих цепей. Нарисуйте формы выходных сигналов при прямоугольной форме входного сигнала. Что такое меандр?
4. Поясните термины: частота среза, аттенюатор, АЧХ, ФЧХ, коэффициент затухания, избирательность, полосовой фильтр, заградительный фильтр, операционный усилитель, активный фильтр.
5. Как математически выражается сопротивление конденсатора и индуктивности в цепях переменного тока? В чем оно измеряется?
6. Основные характеристики и свойства экспоненты. Как графически определить постоянную времени для экспоненты?
7. Энергия заряженного конденсатора (выражения через заряд и напряжение).
8. Энергия индуктивности с током (выражения через силу тока и магнитный поток).
9. Явление самоиндукции, поясните физику этого явления.
10. Что такое коэффициент передачи, переходная функция? Напишите их формулы для простейших дифференцирующей и интегрирующей RC – цепей.

Приложение: Основы работы с цифровым осциллографом PDS

1. Подключите прибор к сети питания и нажмите на кнопку включения питания.


Прибор полностью выполняет самопроверку, после завершения которой, на экране появится предложение “Press any Key Enter the Operating Mode” (“Нажмите на любую кнопку для включения рабочего режима”). Нажмите на кнопку **UTILITY**, чтобы получить доступ к меню “FUNCTION”. Затем нажмите на функциональную кнопку **F2** для загрузки в осциллограф настроек производителя “Recall Factory”. По умолчанию в меню каналов будет установлен коэффициент ослабления пробника 10X.


Кнопка включения питания

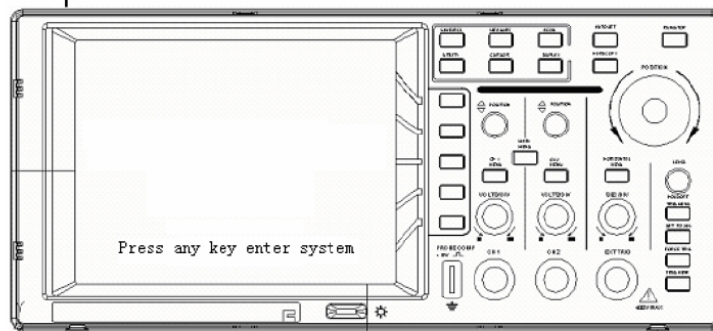

Включение питания прибора.

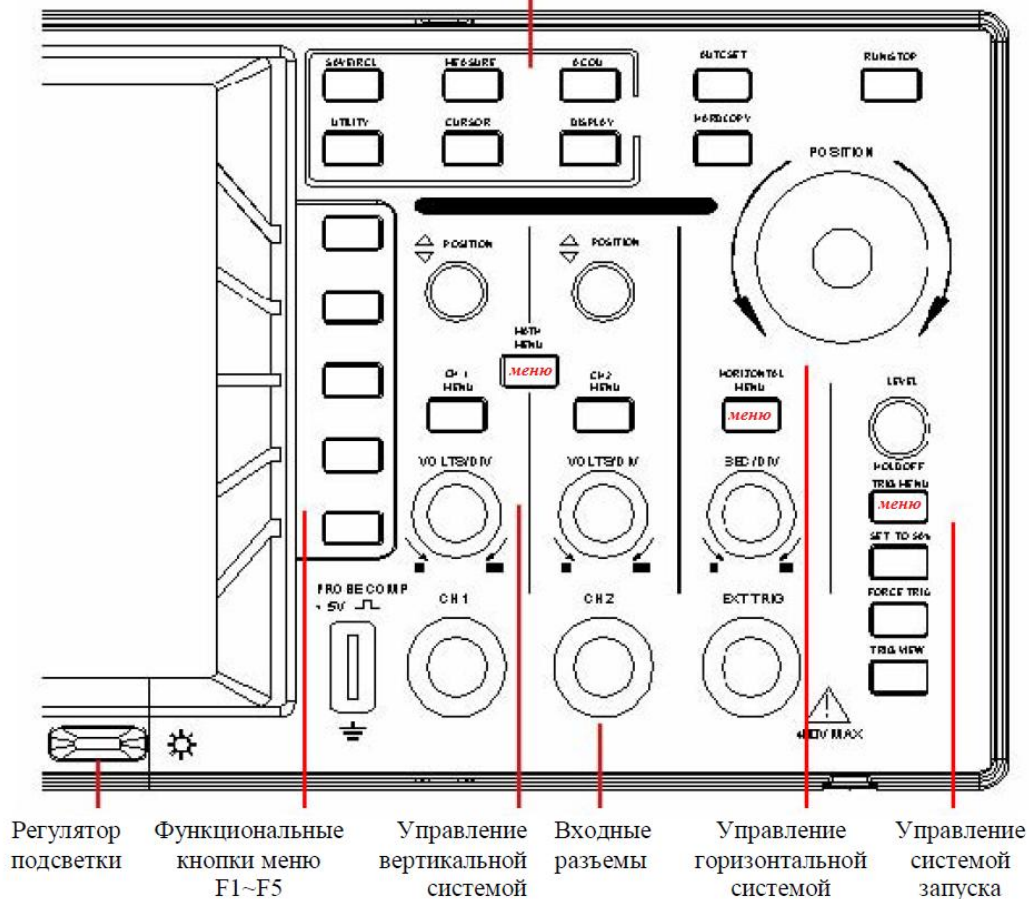



Кнопки меню функций

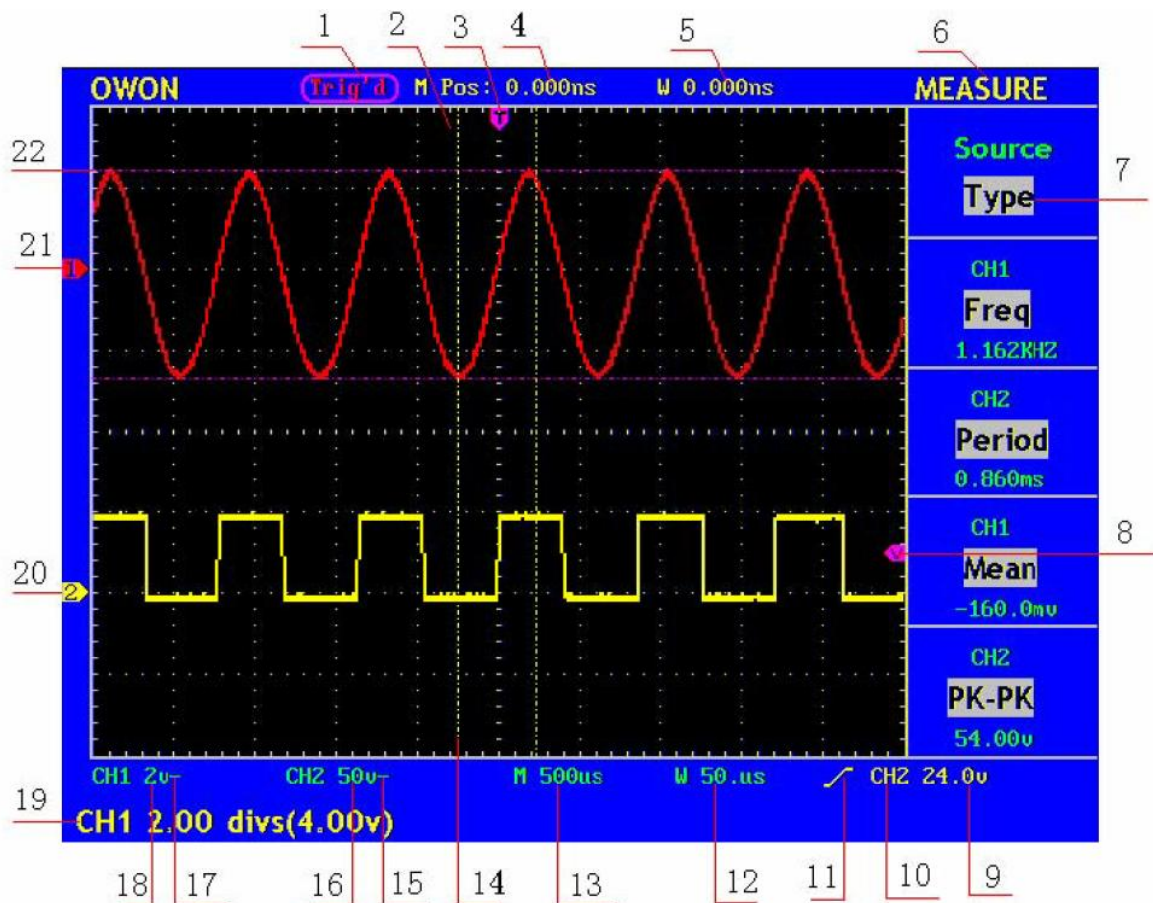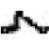



Вид интерфейса

1. Окно состояния запуска прибора отображает следующую информацию:
 - “Auto”: осциллограф работает в автоматическом режиме и отображает осциллограммы сигнала даже при отсутствии события запуска.
 - “Trig'd”: осциллограф обнаружил событие запуска и регистрирует данные после этого момента.
 - “Ready”: осциллограф регистрирует предпусковые данные и ожидает сигнал запуска.
 - “Scan”: осциллограф регистрирует и отображает форму сигнала непрерывно в режиме сканирования.
 - “Stop”: осциллограф завершил регистрацию.
2. Зона визуализации осциллограмм.
3. Фиолетовая стрелка-указатель показывает горизонтальное положение момента запуска, изменяемое регулятором горизонтального положения.
4. Значение сдвига между горизонтальным положением момента запуска и центральной вертикальной линией сетки экрана. Это значение равно нулю, когда указатель момент запуска совпадает с этой линией.
5. Значение сдвига между горизонтальным положением момента запуска и центральной вертикальной линией выбранного окна фрагмента. Это значение равно нулю, когда указатель момент запуска совпадает с этой линией.
6. Индикатор текущего меню функции.

7. Меню установочных опций, указывающие варианты действия для текущего меню функции: имеются различные установочные опции для различных меню функций.
8. Фиолетовая стрелка-указатель показывает положение уровня запуска.
9. Значение уровня запуска.
10. Символ источника запуска.
11. Символ текущего типа запуска:
 -  запуск по нарастающему фронту;
 -  запуск по спадающему фронту;
 -  запуск по строчному синхроимпульсу;
 -  запуск по кадровому синхроимпульсу.
12. Текущее значение развертки для выбранного окна фрагмента.
13. Текущее значение основной развертки.
14. Две желтые пунктирные линии показывают размер выбранного окна фрагмента.
15. Символ, указывающий тип связи канала CH2.
 - “—“ – связь по постоянному току, открытый вход;
 - “~” – связь по переменному току, закрытый вход.
16. Значение коэффициента вертикального отклонения (ВОЛЬТ/ДЕЛЕНИЕ) для канала CH2.
17. Символ, указывающий тип связи канала CH1.
 - “—“ – связь по постоянному току, открытый вход;
 - “~” – связь по переменному току, закрытый вход.
18. Значение коэффициента вертикального отклонения (ВОЛЬТ/ДЕЛЕНИЕ) для канала CH1.
19. Значение положения нулевого уровня для канала CH1 или CH2.
20. Желтая стрелка-указатель показывает положение нулевого уровня (уровня земли) осциллограммы CH2. Отсутствие этой стрелки означает, что канал не был открыт.
21. Красная стрелка-указатель показывает положение нулевого уровня (уровня земли) осциллограммы CH1. Отсутствие этой стрелки означает, что канал не был открыт.
22. Две фиолетовые пунктирные линии курсоры функции курсорных измерений.



Органы управления системы синхронизации

1. Нажмите на кнопку **TRIG MENU** для вызова меню запуска. При помощи пяти функциональных кнопок вы можете изменить настройки системы синхронизации.
2. Используя регулятор **LEVEL**, измените установку уровня запуска. При вращении регулятора **LEVEL** стрелка-указатель положения уровня запуска будет перемещаться вверх или вниз. Обратите внимание на соответствующее изменение отображаемого на экране значения уровня запуска.
3. Нажмите на кнопку **SET TO% 50** для установки уровня запуска в положение соответствующее середине пускового сигнала по амплитуде.
4. Нажмите на кнопку **FORCE TRIG** для принудительного запуска осциллографа. Эта кнопка используется главным образом при режимах запуска "Normal" и "Single".
5. Кнопка **TRIG VIEW** предназначена для установки момента запуска в нулевое положение по горизонтали.